

## پیادهسازی تقسیم کننده با بازیابی (Restoring Divider)

فرض کنید میخواهیم خارجقسمت و باقیمانده ی تقسیم یک ۱۲ بیتی علامتدار مثبت را بر بک عدد ۶ بیتی علامتدار مثبت با استفاده از روش تقسیم با بازیابی به دست آوریم. با طراحی مسیرداده و واحد کنترل این تقسیم کننده را طراحی کنید و آن را با Verilog مدل سازی کنید. با اعمال ورودی های کافی عملکرد تقسیم کننده ی خود را تست کنید.

## روش ارزیابی:

- پیاده سازی تقسیم کننده، ۱۰۰ نمره دارد:
- ۰ ۲۰ نمره طراحی مسیر داده و واحد کنترل (در زمان تحویل حضوری به صورت کتبی تحویل داده شود)
  - o ۳۰ نمره روش کدینگ (مسیر داده به صورت ساختاری و واحد کنترل به روش هافمن)
    - ۰ ۲۵ نمره برای صحت طراحی با دادههای آزمون دانشجو
    - ۰ ۲۵ نمره صحت طراحی با دادههای آزمون توسط دستیاران آموزشی